

سوال (1)

الف) $A'B'C'D + AB'D + ABC' + ABCD + AB'C$

CD \ AB	00	01	11	10
00	m ₀	m ₁ (1)	m ₃	m ₂
01	m ₄ (1)	m ₅ (1)	m ₇	m ₆
11	m ₁₂	m ₁₃	m ₁₅ (1)	m ₁₄
10	m ₈	m ₉ (1)	m ₁₁ (1)	m ₁₀ (1)

ب) $F = A'BC' + B'C'D + ACD + AB'C$

ب) $AB'C'D + B'C'D + A'CD + A'BCD + ACD'$

CD \ AB	00	01	11	10
00	m ₀ (1)	m ₁ (1)	m ₃	m ₂
01	m ₄	m ₅ (1)	m ₇ (1)	m ₆
11	m ₁₂	m ₁₃ (1)	m ₁₅	m ₁₄
10	m ₈	m ₉ (1)	m ₁₁	m ₁₀

ب) $F = C'D + ABD + A'BC'$

ج) $AD' + B'C'D + BCD' + BCD$

CD \ AB	00	01	11	10
00	m ₀	m ₁ (1)	m ₃	m ₂
01	m ₄	m ₅ (1)	m ₇	m ₆ (1)
11	m ₁₂ (1)	m ₁₃ (1)	m ₁₅	m ₁₄ (1)
10	m ₈ (1)	m ₉ (1)	m ₁₁	m ₁₀ (1)

ب) $F = AD' + C'D + BCD'$

$$a) y = a(bcd)'e = a(b' + c' + d')e$$

(2 سوال)

$$y = a(b' + c' + d')e = ab'e + ac'e + ad'e = \sum(17, 19, 21, 23, 25, 27, 29)$$

a b c d e	y	a b c d e	y
0 0 0 0 0	0	1 0 0 0 0	0
0 0 0 0 1	0	1 0 0 0 1	1
0 0 0 1 0	0	1 0 0 1 0	0
0 0 0 1 1	0	1 0 0 1 1	1
0 0 1 0 0	0	1 0 1 0 0	0
0 0 1 0 1	0	1 0 1 0 1	1
0 0 1 1 0	0	1 0 1 1 0	0
0 0 1 1 1	0	1 0 1 1 1	1
0 1 0 0 0	0	1 1 0 0 0	0
0 1 0 0 1	0	1 1 0 0 1	1
0 1 0 1 0	0	1 1 0 1 0	0
0 1 0 1 1	0	1 1 0 1 1	1
0 1 1 0 0	0	1 1 1 0 0	0
0 1 1 0 1	0	1 1 1 0 1	1
0 1 1 1 0	0	1 1 1 1 0	0
0 1 1 1 1	0	1 1 1 1 1	0

$$b) y_1 = a \oplus (c + d + e) = a'(c + d + e) + a(c'd'e') = a'c + a'd + a'e + a'c'd'e'$$

$$y_2 = b'(c + d + e)f = b'cf + b'df + b'ef$$

a' c	a' d	a' e	a' c'd'e'	b' c f
001000 = 8	001000 = 8	000010 = 2	100000 = 32	001001 = 9
001001 = 9			100001 = 33	
001010 = 10			110000 = 34	
001011 = 11			110001 = 35	
001100 = 12				
001101 = 13				
001110 = 14				
001111 = 15	001111 = 15			
011000 = 24	010100 = 20			
011001 = 25				
011010 = 26				

$$b' d f$$

$$001001 = 9$$


$$b' e f$$

$$000011 = 3$$

$$a) F(A, B, C, D) = \sum (0, 2, 5, 8, 10, 14)$$

سوال 3)

inputs ABCD	input mux	value	$F(A, B, C, D)$
0000	0	0	1 $F = D'$
0001	0	1	1 $F = D'$
0010	1	2	1 $F = D'$
0011	1	3	0 $F = D'$
0100	2	4	0 $F = D$
0101	2	5	1 $F = D$
0110	3	6	0 $F = 0$
0111	3	7	0 $F = 0$
1000	4	8	1 $F = D'$
1001	4	9	0 $F = D'$
1010	5	10	1 $F = D'$
1011	5	11	0 $F = D'$
1100	6	12	0 $F = 0$
1101	6	13	0 $F = 0$
1110	7	14	1 $F = D'$
1111	7	15	0 $F = D'$

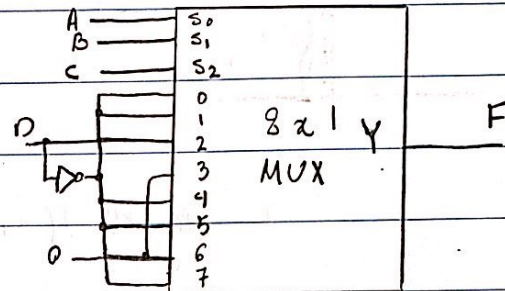


$$b) F(A, B, C, D) = \prod (2, 6, 11)$$

$$F = \prod (2, 6, 11) = (A' + B' + C + D')(A' + B + C + D')(A + B' + C + D)$$


$$F' = (ABC'D) + (AB'CD) + (A'BC'D) = \sum (13, 9, 4)$$

$$F = \sum (0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15)$$

input	input mux	value	$F(A, B, C, D)$
0000	0	0	1 $F = 1$
0001	0	1	1 $F = 1$
0010	1	2	1 $F = 1$
0011	1	3	1 $F = 1$
0100	2	4	0 $F = D$
0101	2	5	1 $F = D$
0110	3	6	1 $F = 1$
0111	3	7	1 $F = 1$
1000	4	8	1 $F = D'$
1001	4	9	0 $F = D'$
1010	5	10	1 $F = 1$
1011	5	11	1 $F = 1$
1100	6	12	1 $F = D'$
1101	6	13	0 $F = D'$
1110	7	14	1 $F = 1$
1111	7	15	1 $F = 1$

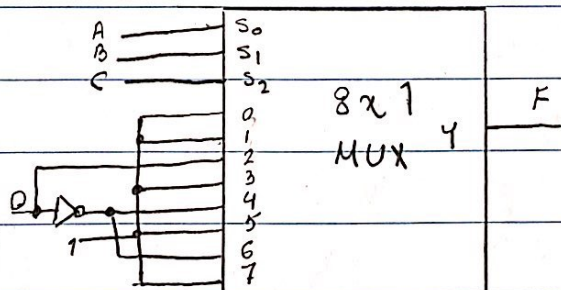

سوال 5

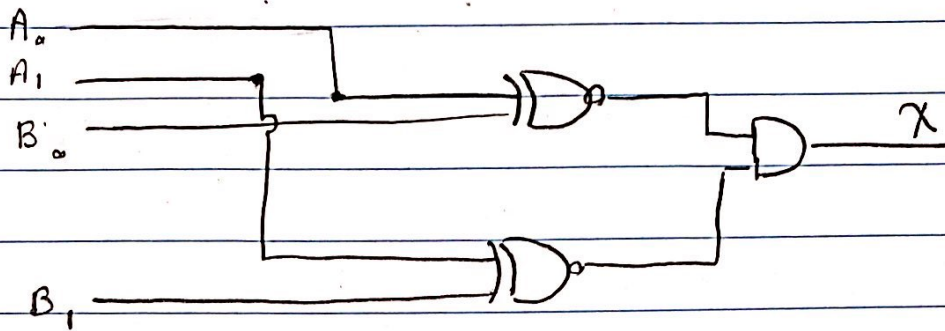

$$X = (A_0 \oplus B_0) \cdot (A_1 \oplus B_1)$$

سوال 4

